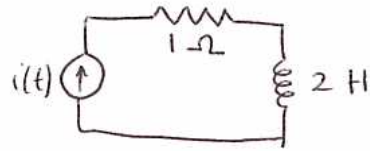



Solutions4.4

$$i(t) = \begin{cases} 0 & \text{for } -\infty < t < 0 \\ t & \text{for } 0 \leq t < 10 \text{ s} \\ 10 & \text{for } 10 \text{ s} \leq t < \infty \end{cases}$$



Find energy stored in inductor for all time

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)^2$$

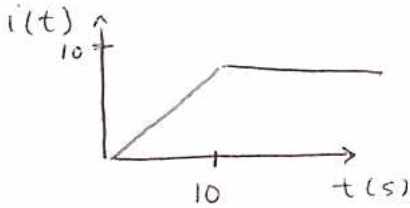

$$W_L(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ t^2 & 0 \leq t < 10 \text{ s} \\ 100 \text{ J} & 10 \text{ s} \leq t < \infty \end{cases}$$

4.5

Find energy delivered by the source at all time

$$W_S(t) = W_L(t) + W_R(t)$$

$$\hookrightarrow W_R(t) = \int P_R(t) dt \Rightarrow$$

$$\hookrightarrow P_R(t) = i_R(t)^2 R = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ t^2 & 0 \leq t < 10 \text{ s} \\ 100 \text{ W} & 10 \text{ s} \leq t < \infty \end{cases}$$

$$W_R(t) = \int P_R(t) dt$$

$$\hookrightarrow \int 0 dt = 0$$

$$\hookrightarrow \int t^2 dt = \frac{t^3}{3}$$


$$\hookrightarrow \int_0^{10} t^2 dt + \int_{10}^t 100 dt = \frac{10^3}{3} + 100(t-10)$$

$$\Rightarrow W_R(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ \frac{t^3}{3} & 0 \leq t < 10 \text{ s} \\ \frac{1000}{3} + 100(t-10) & 10 \text{ s} \leq t < \infty \end{cases}$$

$$W_S(t) = W_L(t) + W_R(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ \frac{t^3}{3} + t^2 & 0 \leq t < 10 \text{ s} \\ \frac{1000}{3} + 100(t-10) + 100 & 10 \text{ s} \leq t < \infty \end{cases}$$


4.7

Find energy stored in capacitor

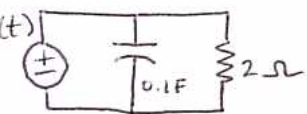

$$v(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ t & 0 \leq t < 10 \text{ s} \\ 10 & 10 \text{ s} \leq t < \infty \end{cases}$$

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C v_c^2$$

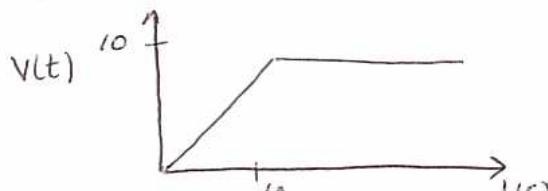

$$W_C(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ 0.05 t^2 & 0 \leq t < 10 \\ 5 & 10 \leq t < \infty \end{cases}$$

#### 4.8 Find energy delivered to source

$$W_S(t) = W_C(t) + W_R(t)$$

$$\hookrightarrow W_R(t) = \int P_R(t) dt$$

$$\hookrightarrow P_R(t) = \frac{V_R^2}{R} = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ t^2/2 & 0 \leq t < 10s \\ 50W & 10s \leq t < \infty \end{cases}$$

$$W_R(t) = \int P_R(t) dt$$

$$\hookrightarrow \int 0 dt = 0$$



$$\hookrightarrow \int t^2/2 dt = \frac{t^3}{6}$$

$$\hookrightarrow \int_0^{10} \frac{t^2}{2} dt + \int_{10}^t 50 dt = \frac{10^3}{6} + 50(t-10)$$

$$\Rightarrow W_R(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ t^3/6 & 0 \leq t < 10s \\ \frac{10^3}{6} + 50(t-10) & 10s \leq t < \infty \end{cases}$$

$$W_S(t) = W_C(t) + W_R(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ \frac{t^2}{20} + \frac{t^3}{6} & 0 \leq t < 10s \\ \frac{515}{3} + 50(t-10) & 10s \leq t < \infty \end{cases}$$

#### 4.10

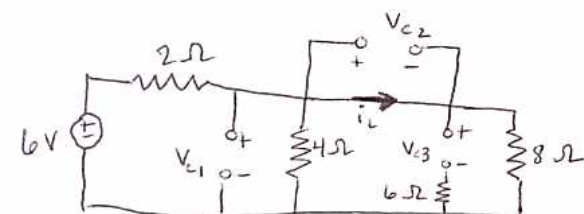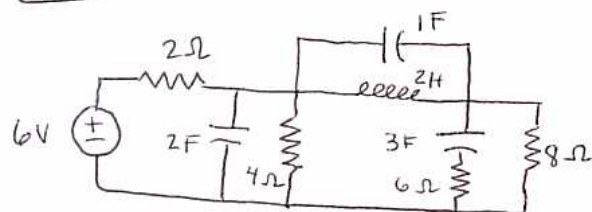

$$KCL: \frac{6 - V_A}{2} = \frac{V_A}{4} + \frac{V_A}{8} \Rightarrow V_A = \frac{24}{7} V$$

$$V_{c1} = V_A = \frac{24}{7} V$$

$$V_{c2} = 0 V$$

$$V_{c3} = V_A = \frac{24}{7} V$$

$$i_L = \frac{V_A}{8} = \frac{3}{7} A$$

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{9}{49} J \Rightarrow$$

$$W_{c1} = \frac{1}{2} C V_{c1}^2 \Rightarrow$$

$$W_{c2} = \frac{1}{2} C V_{c2}^2 \Rightarrow$$

$$W_{c3} = \frac{1}{2} C V_{c3}^2 \Rightarrow$$


$$W_L = 0.18 J$$

$$W_{c1} = 11.76 J$$

$$W_{c2} = 0 J$$

$$W_{c3} = 17.6 J$$

#### 4.11

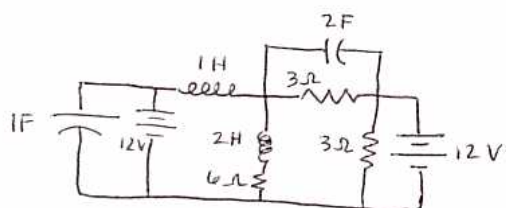

$$V_A = V_B = 12V$$

$$V_{c1} = 12V$$

$$V_{c2} = V_A - V_B = 0V$$

$$i_{L2} = \frac{V_A}{6\Omega} = 2A$$

$$i_{L1} = \frac{V_A - V_B}{3} + i_{L2} = 2A$$

$$W_{c1} = \frac{1}{2} C_1 V_{c1}^2 \Rightarrow W_{c1} = 72 J$$

$$W_{c2} = \frac{1}{2} C_2 V_{c2}^2 \Rightarrow W_{c2} = 0 J$$

$$W_{L1} = \frac{1}{2} L_1 i_{L1}^2 \Rightarrow W_{L1} = 2 J$$

$$W_{L2} = \frac{1}{2} L_2 i_{L2}^2 \Rightarrow W_{L2} = 4 J$$

